




ProgRobô

Prática 4 - Ligar LED com Botão


Maria do Carmo, Acarape-CE

Esquema:

Posição 1:

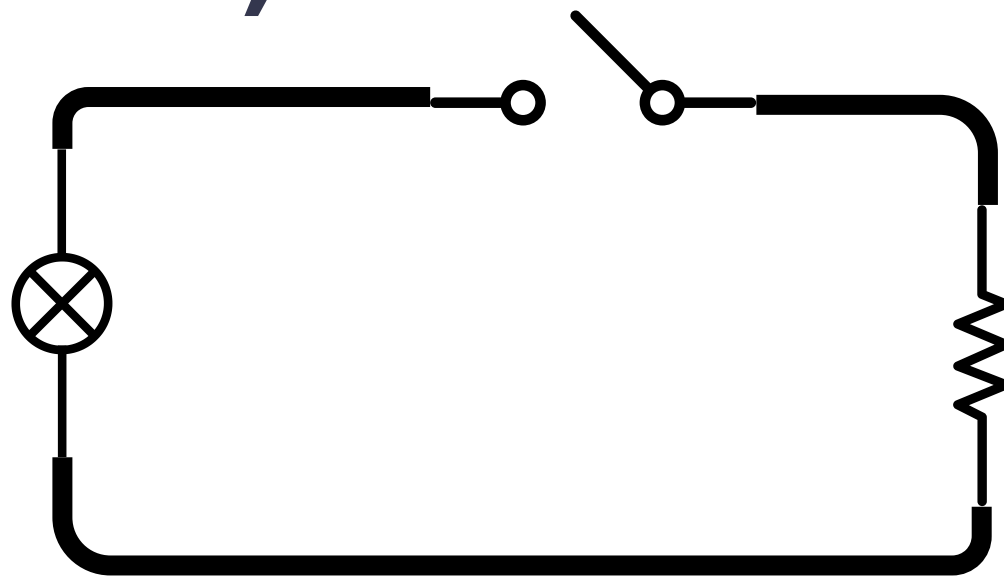


Posição 2:

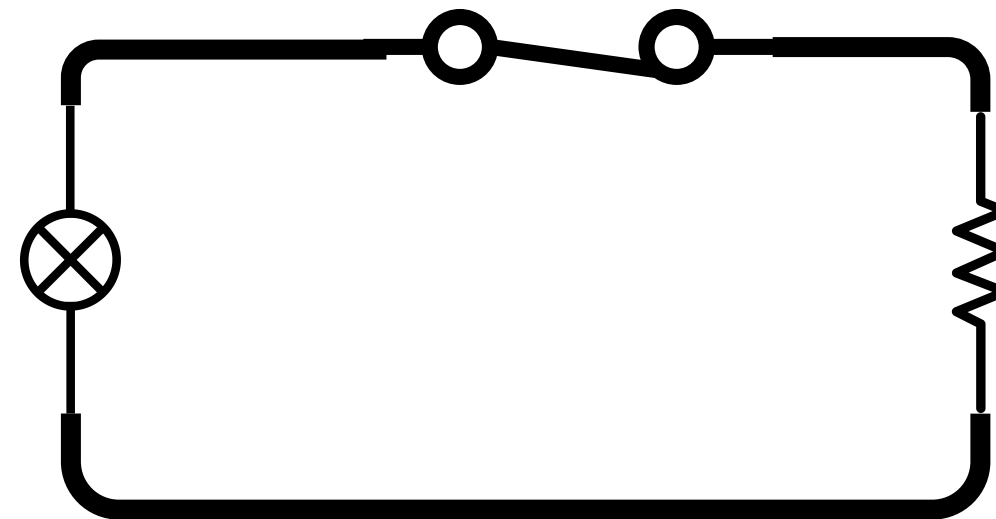

Esquema:

Posição 1:

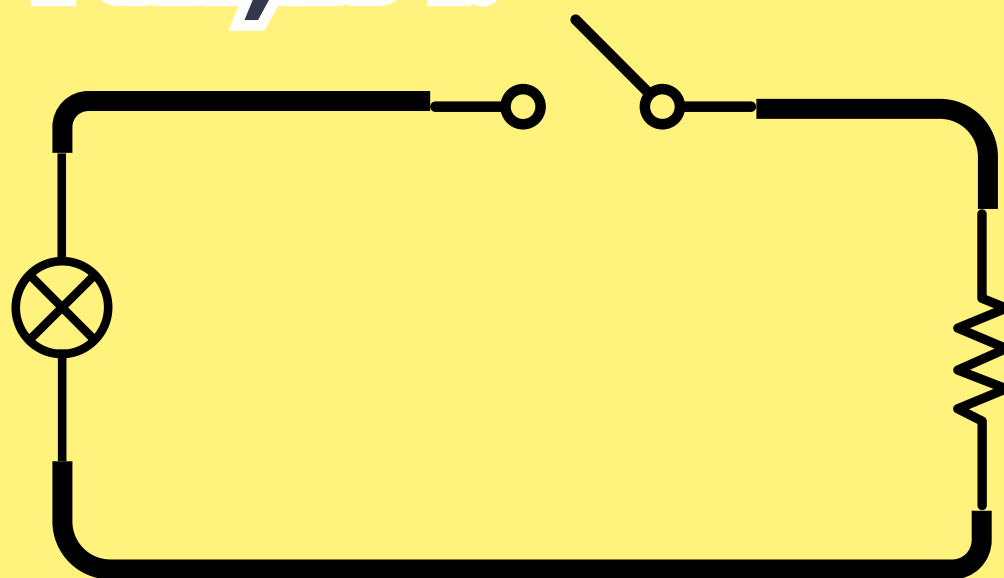


Circuito aberto

**Chave/interruptor não
permite a passagem de
corrente por todo o
caminho.**

**Logo, a lâmpada (LED) não
acende**

Esquema:

Posição 2:

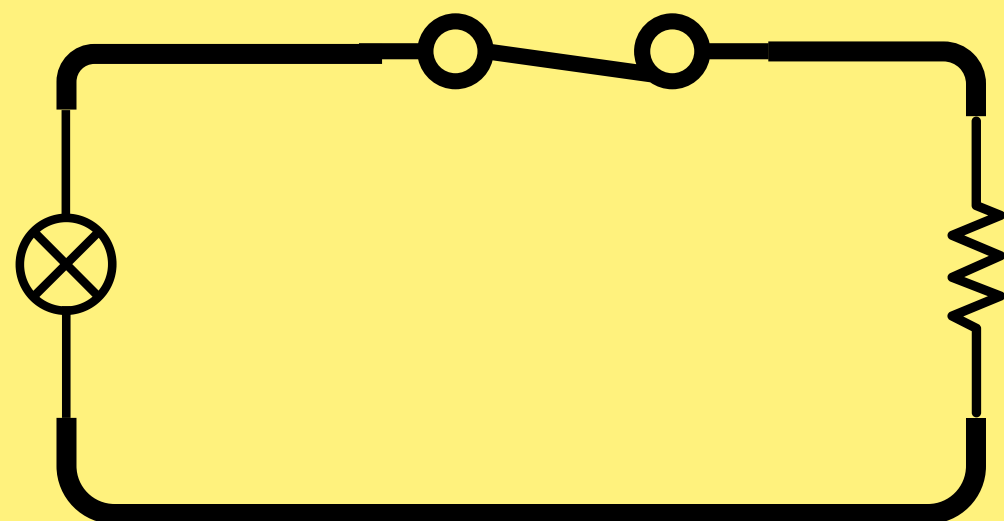

Circuito fechado



**Chave/interruptor permite a
passagem de corrente por
todo o caminho.
Logo, a lâmpada (LED)
acende**

Materiais necessários

para a prática 4:

Resistor





Placa de ensaio

Arduino

LED


Botão

Fios

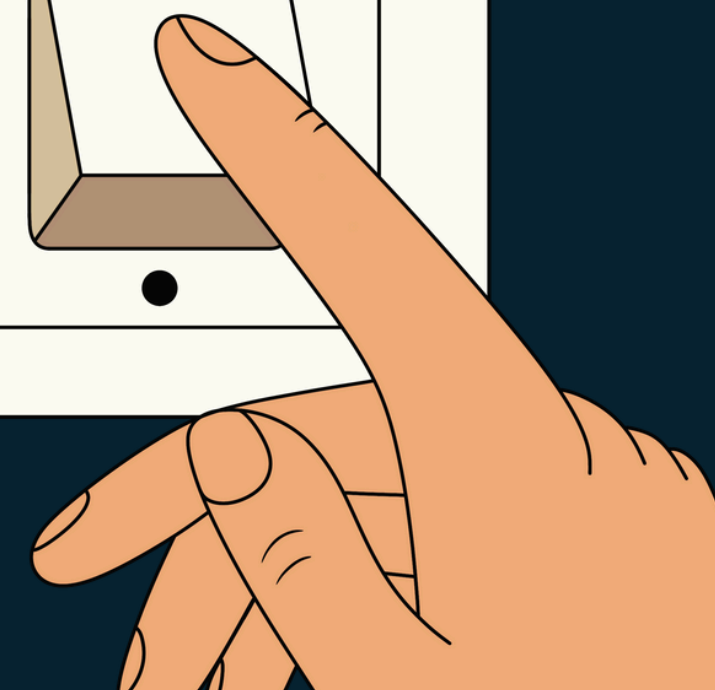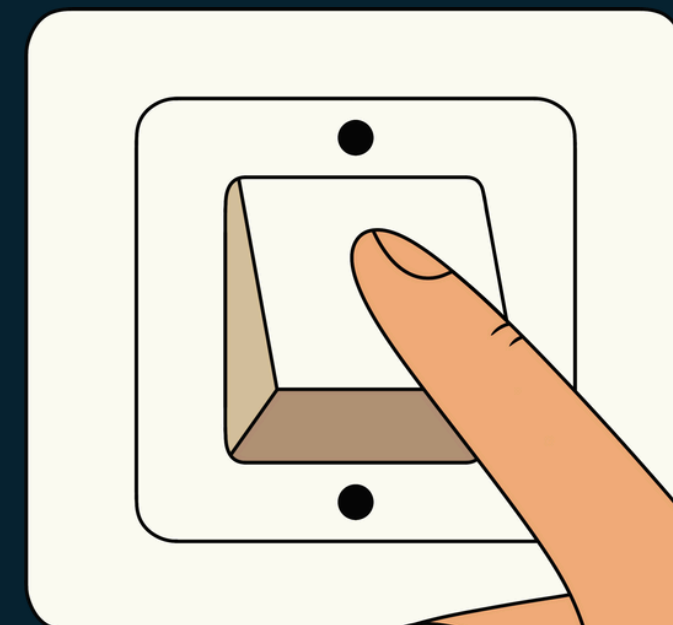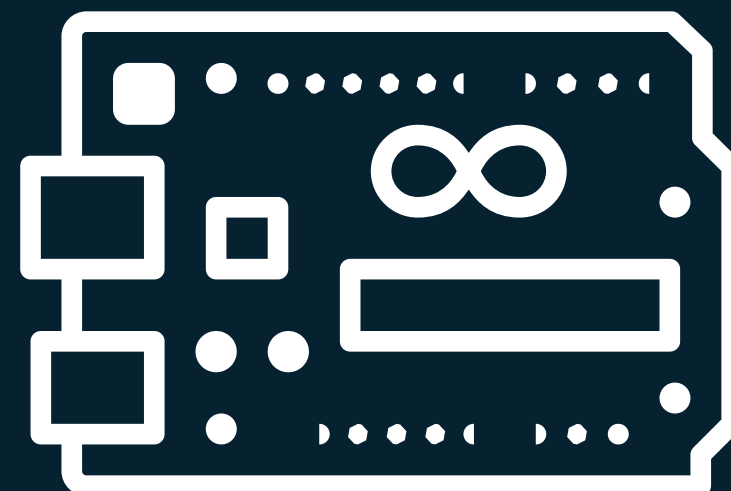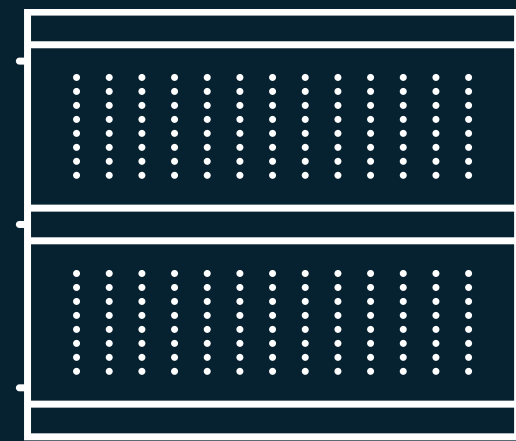



Como o circuito ficará montado

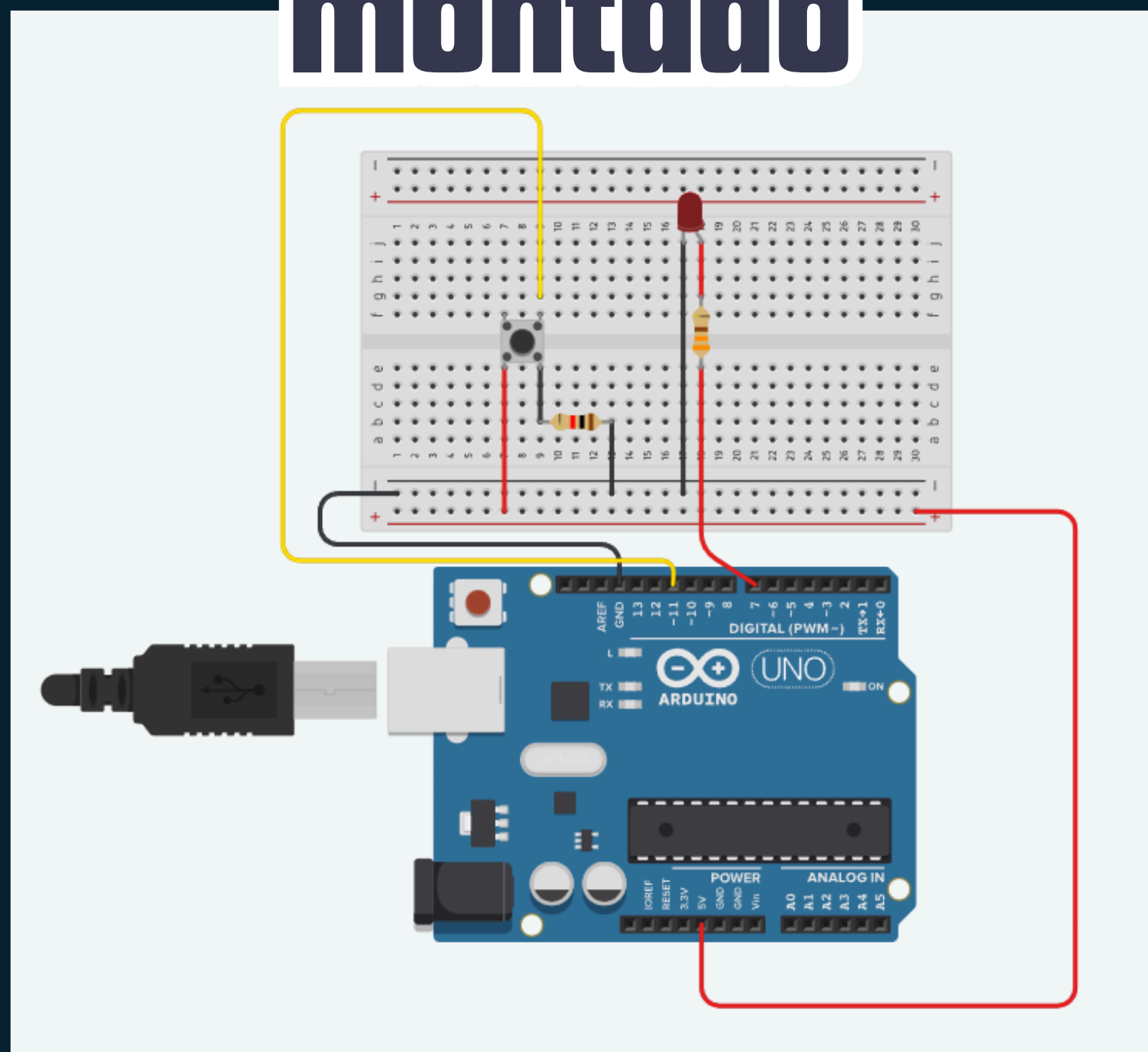

Lógica

Inicialmente o LED estará apagado, e acenderá por um segundo quando o botão for pressionado.





**Prática no
Tinkercad**